

Tp 1 :demi additionneur à deux entrées

1-Établir le tableau de vérité :

2- Etablir la phrase logique :
pour la sortie S :

Pour la sortie R :

3- réaliser le circuit logique sur le simulateur (copier le schéma de ton circuit ici)
(<https://k4der2rg.github.io/iSim/codeSource/index.html#>)

Tp 2 :Comparateur à deux entrées

1-Établir le tableau de vérité du comparateur :

2- Etablir la phrase logique :
pour la sortie S :

3- réaliser le circuit logique sur le simulateur
(<https://k4der2rg.github.io/iSim/codeSource/index.html#>)

Tp 3 :demi additionneur à 3 entrées et deux sorties

1-Établir le tableau de vérité :

2- Etablir la phrase logique :
pour la sortie S :

Pour la sortie R :

3- réaliser le circuit logique sur le simulateur
(<https://k4der2rg.github.io/iSim/codeSource/index.html#>)